ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN HỆ THỐNG ĐIỆN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN 1

MÃ HỌC PHẦN: EE3810E

TÍNH TOÁN TRÀO LƯU CÔNG SUẤT XÁC LẬP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NEWTON–RAPHSON: THIẾT LẬP CƠ SỞ TOÁN HỌC, KIỂM CHỨNG TỪNG BƯỚC BẰNG TÍNH TOÁN THỦ CÔNG VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM ĐỐI CHIẾU "POWERFLOW"

Sinh viên thực hiện:	**Lã Huy Gia Huy**
Mã số sinh viên:	**202412885**
Lớp / Khóa:	**EE - E18**
Chương trình đào tạo:	Hệ thống điện và Năng lượng tái tạo - 02
Hệ đào tạo:	Chương trình Tiên tiến (Elite Program)
Email:	Huy.lhg2412885@sis.hust.edu.vn
Giảng viên hướng dẫn:	**TS. Nguyễn Hoàng Việt**
Bộ môn:	Hệ thống điện, Trường Điện - Điện tử
Cơ sở đào tạo:	Đại học Bách khoa Hà Nội

HÀ NỘI, THÁNG 10 NĂM 2026

Phiếu Giao Nhiệm Vụ Đồ Án 1

1. Thông tin sinh viên:

- Họ và tên sinh viên: **Lã Huy Gia Huy** MSSV: **202412885**
- Lớp: **EE - E18** Khóa: **K69**
- Ngành học: Kỹ thuật Điện Chương trình: Tiên tiến (Hệ thống điện và NLTT - 02)

2. Đề tài đồ án:

"Tính toán trào lưu công suất xác lập trong hệ thống điện bằng phương pháp Newton–Raphson: Thiết lập cơ sở toán học, kiểm chứng từng bước bằng tính toán thủ công và xây dựng phần mềm đối chiếu PowerFlow"

3. Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Hoàng Việt (Bộ môn Hệ thống điện, Trường Điện - Điện tử).

4. Mục tiêu kỹ thuật và phạm vi nghiên cứu:

1. **Cơ sở lý thuyết:** Thiết lập hệ phương trình trào lưu công suất AC tọa độ cực, thành lập ma trận dẫn nạp nút $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$ với mô hình đường dây π tương đương và dẫn xuất tường minh 8 công thức đạo hàm riêng của 4 khối ma trận Jacobian ($\mathbf{H}, \mathbf{N}, \mathbf{M}, \mathbf{L}$).
2. **Tính toán thủ công "Hộp trắng" (White-Box):** Thực hiện tính toán thủ công từng bước chi tiết trên lưới điện truyền tải mẫu 3 nút cho Bước lặp 1 ($m = 0 \rightarrow 1$), minh bạch toàn bộ các phép thế số trung gian, dẫn nạp nhánh, ma trận dẫn nạp nút, véc-tơ sai lệch công suất, tính ma trận Jacobian và nghịch đảo hệ phương trình đại số tuyến tính.
3. **Xây dựng phần mềm đối chiếu "PowerFlow":** Phát triển ứng dụng Desktop GUI chuyên dụng bằng Python/Tkinter, thiết kế bảng nhập liệu thông minh phân định rạch ròi giữa Thông số đã biết và Ẩn số cần tìm, sơ đồ 1 sợi tương tác và bộ 55 unit tests.
4. **Đối chiếu kiểm chứng chuẩn xác:** Thẩm định và đối chiếu kiểm chứng 1:1 với bộ giải số phần mềm đạt độ chính xác kép ($< 10^{-16}$ p.u.), kiểm chứng tốc độ hội tụ bậc hai đạt sai số $\|\mathbf{f}\|_\infty \leq 10^{-10}$ p.u. sau 4 bước lặp, kiểm toán cân bằng năng lượng và khảo sát 2 kịch bản vận hành thực tế (thay đổi phụ tải 80%–120% và bù tụ ngang).

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	SINH VIÊN THỰC HIỆN
TS. Nguyễn Hoàng Việt	Lã Huy Gia Huy

Lời Cam Đoan

Tôi xin cam đoan bản báo cáo Đồ án 1 với đề tài *"Tính toán trào lưu công suất xác lập trong hệ thống điện bằng phương pháp Newton–Raphson: Thiết lập cơ sở toán học, kiểm chứng từng bước bằng tính toán thủ công và xây dựng phần mềm đối chiếu PowerFlow"* là công trình nghiên cứu, tính toán và xây dựng phần mềm độc lập của bản thân tôi, dưới sự hướng dẫn khoa học trực tiếp của **TS. Nguyễn Hoàng Việt** tại Bộ môn Hệ thống điện, Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Toàn bộ các bước tính toán thủ công minh bạch từng phép thế số, phần mềm thuật toán và các kết quả phân tích kịch bản vận hành trình bày trong báo cáo này đều do tôi tự thực hiện và đối chiếu kiểm chứng độ chính xác. Tất cả các tài liệu tham khảo, công thức kinh điển từ sách giáo khoa và các bài báo khoa học liên quan đều đã được trích dẫn nguồn đầy đủ, rõ ràng theo đúng chuẩn mực liêm chính học thuật của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Lã Huy Gia Huy

Lời Cảm Ơn

Lời đầu tiên, em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất tới **TS. Nguyễn Hoàng Việt**, giảng viên trực tiếp hướng dẫn khoa học cho em trong suốt quá trình thực hiện Đồ án 1. Thầy đã định hướng cho em phương pháp luận kỹ thuật "hộp trắng", hướng dẫn em đi sâu vào bản chất toán học của phương pháp Newton–Raphson, rèn luyện kỹ năng tính toán thủ công tỉ mỉ và xây dựng phần mềm đối chứng bài bản, giúp em hiểu sâu sắc về vận hành hệ thống điện.

Em xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo tại **Bộ môn Hệ thống điện** và **Trường Điện - Điện tử (SEEE) – Đại học Bách khoa Hà Nội** đã truyền đạt cho em những nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho em trong học tập và nghiên cứu.

Cuối cùng, con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình và bạn bè đã luôn động viên, ủng hộ và đồng hành cùng em trong suốt chặng đường học tập tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Lã Huy Gia Huy

Tóm Tắt Đồ Án

Bài toán trào lưu công suất xác lập (AC Power Flow) là nền móng cốt lõi trong tính toán chế độ xác lập của hệ thống điện, đóng vai trò quyết định trong công tác điều độ, quy hoạch và đánh giá an ninh lưới điện. Để tránh việc biến phần mềm máy tính thành những "hộp đen" làm mất đi sự hiểu biết bản chất vật lý và toán học, đồ án này triển khai phương pháp luận **"Hộp trắng" (White-Box)** toàn diện:

- **Thiết lập cơ sở giải tích chặt chẽ:** Xây dựng hệ phương trình công suất cực, phân loại 3 loại nút (SLACK, PV, PQ), mô hình hóa đường dây π tương đương có dung dẫn nạp nối đất B_0, thành lập ma trận $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$ và dẫn xuất tường minh 8 công thức đạo hàm riêng của 4 khối ma trận Jacobian ($\mathbf{H}, \mathbf{N}, \mathbf{M}, \mathbf{L}$).

- **Tính toán thủ công từng bước minh bạch:** Trực tiếp giải bằng tay từng bước cho Bước lặp 1 ($m = 0 \to 1$) trên lưới điện truyền tải chuẩn 3 nút ($S_{\text{base}} = 100$ MVA, Nút 1 Slack 1.05 pu, Nút 2 PV 1.04 pu, 50 MW, Nút 3 PQ 120 MW $+ j50$ Mvar), thể hiện đầy đủ mọi phép thế số trung gian, vector sai lệch công suất, ma trận Jacobian và nghịch đảo hệ đại số tuyến tính.

- **Xây dựng phần mềm đối chiếu "PowerFlow":** Phát triển ứng dụng Desktop GUI bằng Python/Tkinter với trình nhập liệu thông minh (tự động phân biệt rõ ràng giữa Thông số cho trước và Ẩn số cần tìm, khóa các ô ẩn số tránh nhầm lẫn số 0), sơ đồ 1 sợi tương tác trực quan và bộ 55 unit tests đạt chuẩn 100%.

- **Đối chiếu kiểm chứng 1:1 và khảo sát vận hành:** Kết quả tính tay và phần mềm trùng khớp tuyệt đối ở Bước lặp 1 với sai số triệt tiêu $< 10^{-16}$ p.u., phần mềm hội tụ bậc hai sau 4 bước lặp với sai số $\|\mathbf{f}\|_\infty = 6.22 \times 10^{-15}$ p.u., điện áp xác lập $U_3 = 0.944383$ pu, tổng tổn thất công suất tác dụng $\Delta P_{\text{loss}} = 6.4522$ MW. Hai kịch bản vận hành thực tế (tăng trưởng phụ tải 80%–120% và bù tụ ngang 30 Mvar tại nút tải nâng điện áp lên 0.9786 pu) được phân tích định lượng chi tiết.

Từ khóa: Trào lưu công suất xác lập, Thuật toán Newton–Raphson, Ma trận Jacobian, Ma trận dẫn nạp nút, Tính toán thủ công, Phần mềm PowerFlow, Đối chiếu kiểm chứng, Bù công suất phản kháng.

Mục lục

Phiếu Giao Nhiệm Vụ Đồ Án 1 . . . . . **i**

Lời Cam Đoan . . . . . **ii**

Lời Cảm Ơn . . . . . **iii**

Tóm Tắt Đồ Án . . . . . **iv**

Danh Mục Từ Viết Tắt . . . . . **viii**

Danh Mục Ký Hiệu Toán Học . . . . . **ix**

1 Giới Thiệu Chung Và Mục Tiêu Đề Tài **1**

1.1 Vai Trò Nền Tảng Của Tính Toán Trào Lưu Công Suất 1

1.2 Phương Pháp Luận "Hộp Trắng" (White-Box) 1

1.3 Mục Tiêu Kỹ Thuật Và Phạm Vi Đề Tài 2

2 Mô Hình Hóa Toán Học Và Thuật Toán Newton–Raphson **3**

2.1 Hệ Đơn Vị Tương Đối (p.u.) 3

2.2 Mô Hình π Tương Đương Của Đường Dây Truyền Tải 3

2.3 Phân Loại Nút Và Phân Định Rạch Ròi Ẩn Số 4

2.4 Thành Lập Ma Trận Dẫn Nạp Nút $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$ 4

2.5 Hệ Phương Trình Trào Lưu Công Suất Phi Tuyến Tọa Độ Cực 5

2.6 Tuyến Tính Hóa Taylor Và Ma Trận Jacobian 6

2.7 Lưu Đồ Thuật Toán Newton–Raphson 6

3 Thiết Kế Và Kiến Trúc Phần Mềm "PowerFlow" (Đồ Án 1) **8**

3.1 Mục Tiêu Thiết Kế Ứng Dụng 8

3.2 Kiến Trúc Phân Tầng Của Phần Mềm 8

3.2.1 1. Tầng Giao Diện Người Dùng (Desktop GUI Layer) 9

3.2.2 2. Tầng Lõi Thuật Toán Số Học (Solver Engine) 9

3.2.3 3. Tầng Dữ Liệu Và Kiểm Thử Tự Động (Data I/O & Testing) 9

3.3 Thiết Kế Đột Phá: Phân Định Rõ Ràng Ẩn Số Và Thông Số Đã Biết 10

4 Tính Toán Thủ Công Từng Bước Và Đối Chiếu Chuẩn Xác Với Phần Mềm . 11
4.1 Hệ Thống Điện Mẫu 3 Nút Chuẩn 11
4.2 Tính Toán Thủ Công Từng Bước Chi Tiết (Bước Lặp 1) 11
4.2.1 Bước 1: Tính Dẫn Nạp Nhánh Và Ma Trận $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$ 11
4.2.2 Bước 2: Khởi Tạo Phẳng ($m = 0$) Và Véc-tơ Độ Lệch Ban Đầu . . . 12
4.2.3 Bước 3: Tính Toán 9 Phần Tử Ma Trận Jacobian $\mathbf{J}^{(0)}$ 13
4.2.4 Bước 4: Nghịch Đảo Ma Trận Và Giải Bước Nhảy Hiệu Chỉnh . . . 13
4.2.5 Bước 5: Cập Nhật Trạng Thái Sau Bước Lặp 1 14
4.3 Đối Chiếu Kiểm Chứng 1:1 Với Phần Mềm "PowerFlow" 14
4.3.1 Bảng Đối Chiếu Số Học Tại Bước Lặp 1 14
4.3.2 Quá Trình Hội Tụ Bậc Hai Của Phần Mềm PowerFlow 15
4.3.3 Trạng Thái Xác Lập Sau Hội Tụ Và Kiểm Toán Năng Lượng 15
4.4 Phân Tích Các Kịch Bản Vận Hành Mở Rộng Bằng Phần Mềm 16
4.4.1 Kịch Bản 1: Tăng Trưởng Phụ Tải Toàn Hệ Thống (80% Đến 120%) 16
4.4.2 Kịch Bản 2: Đặt Tụ Bù Ngang Nâng Cao Điện Áp Nút Tải 17

5 Kết Luận Và Bài Học Kinh Nghiệm 18
5.1 Tổng Kết Thành Tựu Của Đồ Án 18
5.2 Bài Học Kinh Nghiệm 18

Tài liệu tham khảo 19

Danh sách hình vẽ

2.1 Mô hình π tương đương và sơ đồ mạng lưới truyền tải. 3
2.2 Lưu đồ thuật toán Newton–Raphson tọa độ cực giải trào lưu công suất. . . . 7

3.1 Kiến trúc phân tầng 3 lớp của phần mềm PowerFlow (Đồ án 1). 8

4.1 Đặc tính hội tụ bậc hai của thuật toán Newton–Raphson trên lưới 3 nút. . . . 15

Danh sách bảng

2.1 Phân loại nút và phân định rạch ròi giữa Thông số đã biết và Ẩn số cần tìm. 4
2.2 Công thức giải tích tường minh 8 nhóm phần tử của ma trận Jacobian **J**. . . 6

4.1 Thông số nút của hệ thống điện truyền tải mẫu 3 nút chuẩn. 11
4.2 Thông số nhánh đường dây hình π tương đương ($S_{\text{base}} = 100.0$ MVA). . . . 11
4.3 Đối chiếu kiểm chứng số học tại Bước lặp 1 (Tính tay vs Phần mềm PowerFlow). 14
4.4 Quỹ đạo hội tụ qua từng bước lặp của phần mềm PowerFlow trên lưới 3 nút. 15
4.5 Thông số điện áp nút và công suất phát sau hội tụ ($S_{\text{base}} = 100.0$ MVA). . . 16
4.6 Dòng công suất trên các nhánh và tổn thất công suất sau hội tụ. 16
4.7 Đáp ứng của lưới điện 3 nút khi phụ tải biến thiên từ 80% đến 120%. 16
4.8 Hiệu quả kỹ thuật của giải pháp bù công suất phản kháng tại nút 3 ($Q_C =$ 30 Mvar). 17

Danh Mục Từ Viết Tắt

Từ viết tắt	Ý nghĩa tiếng Việt / Thuật ngữ chuyên ngành
AC	Dòng điện xoay chiều (Alternating Current)
DC	Dòng điện một chiều (Direct Current)
GUI	Giao diện người dùng đồ họa (Graphical User Interface)
HUST	Đại học Bách khoa Hà Nội (Hanoi University of Science and Technology)
IEEE	Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
KCL	Định luật dòng điện Kirchhoff (Kirchhoff's Current Law)
KVL	Định luật điện áp Kirchhoff (Kirchhoff's Voltage Law)
MVA	Mê-ga Vôn-Ampe (Triệu Vôn-Ampe, đơn vị công suất biểu kiến)
Mvar	Mê-ga Vôn-Ampe phản kháng (Đơn vị công suất phản kháng)
MW	Mê-ga Oát (Triệu Oát, đơn vị công suất tác dụng)
NR	Phương pháp Newton–Raphson (Newton–Raphson Method)
p.u.	Hệ đơn vị tương đối (Per-Unit System)
PQ	Nút phụ tải có công suất tác dụng P và phản kháng Q cho trước
PV	Nút máy phát có công suất tác dụng P và độ lớn điện áp U cho trước
SEEE	Trường Điện - Điện tử, ĐHBK Hà Nội
SLACK	Nút cân bằng công suất và tham chiếu góc pha

Danh Mục Ký Hiệu Toán Học

Ký hiệu	Đơn vị	Ý nghĩa vật lý
S_{base}	MVA	Công suất cơ bản định mức toàn hệ thống
U_{base}	kV	Điện áp cơ bản định mức theo từng cấp điện áp
U_i, δ_i	p.u., rad	Độ lớn và góc pha điện áp nút thứ i
$\mathbf{Y}_{\text{bus}}$	p.u.	Ma trận dẫn nạp nút mạng điện (cỡ $N \times N$)
G_{ij}, B_{ij}	p.u.	Phần thực (điện dẫn) và phần ảo (điện dung) của phần tử Y_{ij}
R_{ij}, X_{ij}	p.u.	Điện trở và điện kháng cảm ứng nối tiếp của nhánh $i-j$
B_{ij0}	p.u.	Tổng dung dẫn nạp nối đất của đường dây hình π ($b_{ij0}/2$ mỗi đầu)
P_{Gi}, Q_{Gi}	p.u., MW/Mvar	Công suất tác dụng và phản kháng phát tại nút i
P_{Li}, Q_{Li}	p.u., MW/Mvar	Công suất tác dụng và phản kháng phụ tải tiêu thụ tại nút i
$P_i^{\text{spec}}, Q_i^{\text{spec}}$	p.u.	Công suất nút ấn định trước ($P_{Gi}-P_{Li}, Q_{Gi}-Q_{Li}$)
$\Delta P_i, \Delta Q_i$	p.u.	Sai lệch (mismatch) giữa công suất ấn định và công suất tính toán
$\mathbf{J}$	–	Ma trận Jacobian gồm 4 khối đạo hàm riêng $\mathbf{H}, \mathbf{N}, \mathbf{M}, \mathbf{L}$
$\|\mathbf{f}\|_\infty$	p.u.	Chuẩn cực đại (chuẩn vô hạn) của véc-tơ sai lệch công suất
ΔP_{loss}	MW	Tổng tổn thất công suất tác dụng truyền tải trên toàn lưới

1. Giới Thiệu Chung Và Mục Tiêu Đề Tài

1.1 Vai Trò Nền Tảng Của Tính Toán Trào Lưu Công Suất

Trong kỹ thuật hệ thống điện hiện đại, bài toán tính toán trào lưu công suất xác lập (AC Power Flow / Load Flow) đóng vai trò nền tảng quyết định. Đây là công cụ toán học bắt buộc phải thực hiện đầu tiên trong mọi quy trình kỹ thuật:

1. **Quy hoạch phát triển hệ thống điện:** Tính toán chế độ trào lưu công suất cho phép các kỹ sư đánh giá khả năng tải của các tuyến đường dây truyền tải, xác định vị trí tối ưu để xây dựng thêm nhà máy điện mới hoặc đường dây mới nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải trong tương lai.

2. **Lập phương thức vận hành và điều độ thời gian thực:** Giúp Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) và các trung tâm điều độ vùng giám sát mức độ an toàn của lưới điện, kiểm soát điện áp thanh cái trong ngưỡng cho phép ($0.95 \leq U \leq 1.05$ p.u.) và điều độ tối ưu công suất tác dụng, phản kháng giữa các tổ máy phát.

3. **Đánh giá an ninh và sự cố tĩnh:** Cung cấp điểm làm việc xác lập ban đầu phục vụ các bài toán phân tích sự cố ngắn mạch, phân tích an ninh $N-1$, đánh giá ổn định góc công suất và ổn định điện áp tĩnh.

Về mặt toán học, bài toán trào lưu công suất xác định trạng thái làm việc tĩnh của mạng điện thông qua véc-tơ điện áp nút: véc-tơ độ lớn điện áp $\mathbf{U} = [U_1, U_2, \ldots, U_N]^T$ và véc-tơ góc pha điện áp $\delta = [\delta_1, \delta_2, \ldots, \delta_N]^T$. Sau khi giải ra trạng thái điện áp, mọi thông số vận hành thứ cấp như dòng công suất chạy trên từng nhánh đường dây, công suất phát tại nút cân bằng và tổng tổn thất kỹ thuật toàn lưới đều được xác định trực tiếp thông qua các biểu thức giải tích.

1.2 Phương Pháp Luận "Hộp Trắng" (White-Box)

Trong thực tiễn đào tạo và nghiên cứu hiện nay, các phần mềm tính toán trào lưu công suất thương mại (như PSS/E, PowerWorld) hoặc các thư viện mã nguồn mở thường hoạt động như những "hộp đen" (Black-box). Người học chỉ nhập dữ liệu và bấm nút nhận kết quả mà không hiểu được:

- Bên trong bộ nhớ máy tính, ma trận $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$ được thành lập như thế nào khi có thêm dung dẫn nạp nối đất của đường dây hình π?

- Từng phần tử của ma trận đạo hàm riêng Jacobian được dẫn xuất và tính toán ra sao?

- Hệ phương trình tuyến tính được giải và cập nhật trạng thái điện áp qua từng bước lặp như thế nào?

Xuất phát từ yêu cầu kiểm tra thực chất kiến thức của Bộ môn Hệ thống điện (Đại học Bách khoa Hà Nội), đồ án này lựa chọn phương pháp luận **"Hộp trắng" (White-Box)**:

- **Tính toán thủ công làm gốc rễ:** Trực tiếp dùng máy tính Casio, giấy nháp để tính toán thủ công từng bước chi tiết cho Bước lặp 1 ($m = 0 \rightarrow 1$) trên một hệ thống truyền tải mẫu 3 nút, trình bày minh bạch mọi phép thế số trung gian, không bỏ sót bất kỳ bước nào.
- **Xây dựng phần mềm đối chiếu độc lập:** Tự tay xây dựng phần mềm máy tính để bàn mang tên **PowerFlow (Desktop GUI)** làm công cụ đối chứng khách quan, khẳng định tính đúng đắn tuyệt đối giữa kết quả tính tay của sinh viên và kết quả máy tính giải số.

1.3 Mục Tiêu Kỹ Thuật Và Phạm Vi Đề Tài

Để bài toán đạt độ sâu học thuật cao nhất và không bị dàn trải, đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu tập trung chuyên sâu vào:

1. Phương pháp giải: Thuật toán **Newton–Raphson (NR)** chính tắc trong **hệ tọa độ cực** (Polar Coordinates), đạt tốc độ hội tụ bậc hai (quadratic convergence).
2. Mô hình đường dây: Mô hình đường dây truyền tải **hình π tương đương** đầy đủ, bao gồm điện trở R, điện kháng cảm X và dung dẫn nạp nối đất B_0.
3. Thiết kế giao diện phần mềm: Xây dựng trình nhập liệu thông minh phân định rạch ròi giữa **Thông số đã biết (đề bài cho)** và **Ẩn số trạng thái (cần tìm)**, tuyệt đối không hiển thị số 0 ngớ ngẩn gây nhầm lẫn bản chất bài toán.

2. Mô Hình Hóa Toán Học Và Thuật Toán Newton–Raphson

2.1 Hệ Đơn Vị Tương Đối (p.u.)

Trong tính toán hệ thống điện đa cấp điện áp liên kết qua các máy biến áp, việc sử dụng các đại lượng có thứ nguyên ($\Omega, \text{kV}, \text{MW}, \text{Mvar}$) khiến hệ phương trình trở nên phức tạp do phải quy đổi trở kháng qua tỷ số biến áp lý tưởng. Hệ đơn vị tương đối (per-unit system - p.u.) giải quyết triệt để vấn đề này bằng cách chuẩn hóa mọi đại lượng theo các giá trị cơ bản:


$$\text{Giá trị (p.u.)} = \frac{\text{Giá trị thực}}{\text{Giá trị cơ bản}} \tag{2.1}$$

Chọn công suất cơ bản 3 pha thống nhất toàn hệ thống là $S_{\text{base}} = 100.0$ MVA. Điện áp cơ bản U_{base} được chọn tương ứng với điện áp danh định của từng cấp điện áp (ví dụ cấp truyền tải 110 kV). Trở kháng cơ bản Z_{base} và dẫn nạp cơ bản Y_{base} được suy ra:

$$Z_{\text{base}} = \frac{U_{\text{base}}^2}{S_{\text{base}}}, \qquad Y_{\text{base}} = \frac{1}{Z_{\text{base}}} = \frac{S_{\text{base}}}{U_{\text{base}}^2} \tag{2.2}$$

2.2 Mô Hình π Tương Đương Của Đường Dây Truyền Tải

Đối với đường dây truyền tải điện áp cao từ trung bình đến dài, điện dung giữa dây dẫn và đất sinh ra dòng điện nạp đáng kể. Đường dây được mô hình hóa chính xác bằng sơ đồ hình π tương đương (Hình 2.1):

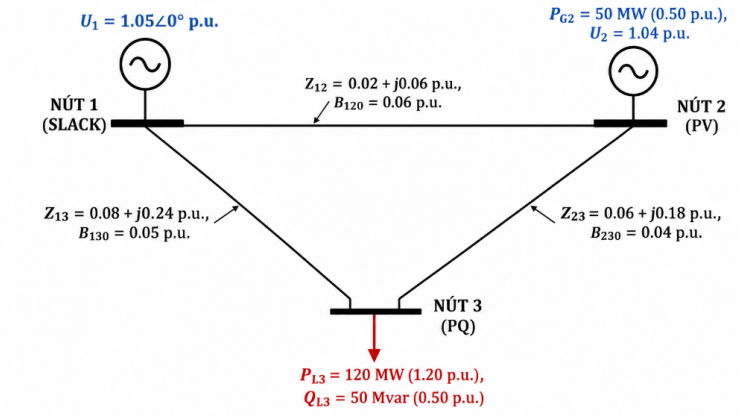

Hình 2.1: Mô hình π tương đương và sơ đồ mạng lưới truyền tải.

Tổng trở nối tiếp của nhánh giữa hai nút i và j:

$$Z_{ij} = R_{ij} + jX_{ij} \text{ (p.u.)} \tag{2.3}$$

Dẫn nạp nối tiếp của nhánh:

$$y_{ij} = \frac{1}{Z_{ij}} = \frac{R_{ij}}{R_{ij}^2 + X_{ij}^2} - j\frac{X_{ij}}{R_{ij}^2 + X_{ij}^2} = g_{ij} + jb_{ij} \text{ (p.u.)} \tag{2.4}$$

Tổng dung dẫn nạp nối đất của toàn bộ chiều dài đường dây là B_{ij0} (p.u.). Theo mô hình π, dung dẫn này được phân bổ đều về hai đầu thanh cái:

$$y_{sh,i} = y_{sh,j} = j\frac{B_{ij0}}{2} \text{ (p.u.)} \tag{2.5}$$

2.3 Phân Loại Nút Và Phân Định Rạch Ròi Ẩn Số

Mỗi nút i trong hệ thống điện được đặc trưng bởi 4 đại lượng: Công suất tác dụng bơm vào P_i, Công suất phản kháng bơm vào Q_i, Độ lớn điện áp U_i và Góc pha điện áp δ_i. Dựa trên bản chất vật lý của các thiết bị đấu nối, các nút được phân loại thành 3 nhóm nghiêm ngặt (Bảng 2.1):

Bảng 2.1: Phân loại nút và phân định rạch ròi giữa Thông số đã biết và Ẩn số cần tìm.

Loại nút	**Thông số ĐÃ BIẾT (Cho trước)**	**ẨN SỐ CẦN TÌM (Không được 0!)**
SLACK (Nút cân bằng)	- Độ lớn điện áp U_i (ví dụ 1.05 p.u.) - Góc pha $\delta_i = 0^\circ$ (gốc pha tham chiếu)	- Công suất phát P_{Gi} (CẦN TÌM) - Công suất phát Q_{Gi} (CẦN TÌM)
PV (Máy phát điều áp)	- Công suất tác dụng phát P_{Gi} - Độ lớn điện áp U_i đặt trước	- Góc pha điện áp δ_i (CẦN TÌM) - Công suất phản kháng phát (CẦN TÌM)
PQ (Nút phụ tải)	- Tải tác dụng tiêu thụ P_{Li} - Tải phản kháng tiêu thụ Q_{Li}	- Độ lớn điện áp U_i (CẦN TÌM) - Góc pha điện áp δ_i (CẦN TÌM)

Nhận định kỹ thuật quan trọng: Tại nút SLACK, công suất phát P_{G1}, Q_{G1} là ẩn số phụ thuộc vào toàn bộ tổn thất trên lưới điện, không thể gán bằng 0. Tại nút phụ tải PQ, điện áp U_3 là ẩn số trạng thái hoàn toàn chưa biết, thuật toán chỉ dùng giá trị 1.0 p.u. làm giả thiết phỏng đoán ban đầu (Flat Start). Việc hiển thị số 0 ở các ô ẩn số là sai sót nghiêm trọng về mặt sư phạm.

2.4 Thành Lập Ma Trận Dẫn Nạp Nút $\mathbf{Y_{bus}}$

Theo định luật dòng điện Kirchhoff (KCL), dòng điện phức bơm vào nút thứ i thỏa mãn:

$$\dot{I}_i = \sum_{j=1}^{N} Y_{ij}\dot{U}_j \tag{2.6}$$

Quy tắc thành lập các phần tử của ma trận $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$ kích thước $N \times N$:

- **Phần tử ngoài đường chéo ($i \neq j$):** Bằng âm của dẫn nạp nối tiếp nhánh liên kết trực tiếp giữa nút i và nút j:

$$Y_{ij} = Y_{ji} = -y_{ij} = -(g_{ij} + jb_{ij}) \text{ (p.u.)} \tag{2.7}$$

  Nếu giữa nút i và nút j không có đường dây liên kết, $Y_{ij} = 0$.

- **Phần tử trên đường chéo chính ($i = j$):** Bằng tổng tất cả dẫn nạp nối tiếp của các nhánh nối trực tiếp vào nút i, cộng thêm toàn bộ dung dẫn nạp nối đất của các nhánh đó và dẫn nạp của tải bù ngang (nếu có):

$$Y_{ii} = \sum_{j \in \Omega_i} y_{ij} + \sum_{j \in \Omega_i} j\frac{B_{ij0}}{2} + y_{\text{shunt},i} \text{ (p.u.)} \tag{2.8}$$

  trong đó Ω_i là tập hợp tất cả các nút láng giềng có nhánh liên kết với nút i.

2.5 Hệ Phương Trình Trào Lưu Công Suất Phi Tuyến Tọa Độ Cực

Công suất biểu kiến phức bơm vào nút i được định nghĩa:

$$S_i = P_i + jQ_i = \dot{U}_i \dot{I}_i^* = \dot{U}_i \left(\sum_{j=1}^{N} Y_{ij} \dot{U}_j \right)^* \tag{2.9}$$

Biểu diễn điện áp nút dưới dạng tọa độ cực $\dot{U}_i = U_i e^{j\delta_i}$ và dẫn nạp nút dưới dạng tọa độ vuông góc $Y_{ij} = G_{ij} + jB_{ij}$:

$$P_i + jQ_i = U_i e^{j\delta_i} \sum_{j=1}^{N} (G_{ij} - jB_{ij}) U_j e^{-j\delta_j} = \sum_{j=1}^{N} U_i U_j (G_{ij} - jB_{ij}) \left[\cos(\delta_i - \delta_j) + j \sin(\delta_i - \delta_j) \right] \tag{2.10}$$

Tách riêng phần thực và phần ảo, ta thu được hệ phương trình công suất cực kinh điển:

$$P_i(\delta, \mathbf{U}) = U_i^2 G_{ii} + \sum_{j \neq i} U_i U_j \left[G_{ij} \cos(\delta_i - \delta_j) + B_{ij} \sin(\delta_i - \delta_j) \right] \tag{2.11}$$

$$Q_i(\delta, \mathbf{U}) = -U_i^2 B_{ii} + \sum_{j \neq i} U_i U_j \left[G_{ij} \sin(\delta_i - \delta_j) - B_{ij} \cos(\delta_i - \delta_j) \right] \tag{2.12}$$

2.6 Tuyến Tính Hóa Taylor Và Ma Trận Jacobian

Tại mỗi bước lặp thứ m, sai lệch giữa công suất ấn định trước và công suất tính toán từ trạng thái điện áp hiện tại được định nghĩa bằng véc-tơ độ lệch công suất (mismatch vector):

$$\Delta P_i^{(m)} = P_i^{\text{spec}} - P_i(\delta^{(m)}, \mathbf{U}^{(m)}) \quad \forall i \in \{\text{PV}, \text{PQ}\} \tag{2.13}$$

$$\Delta Q_i^{(m)} = Q_i^{\text{spec}} - Q_i(\delta^{(m)}, \mathbf{U}^{(m)}) \quad \forall i \in \{\text{PQ}\} \tag{2.14}$$

Khai triển chuỗi Taylor bậc nhất bỏ qua các số hạng đạo hàm cấp cao, bài toán phi tuyến được tuyến tính hóa thành hệ phương trình đại số ma trận:

$$\begin{bmatrix} \Delta \mathbf{P}^{(m)} \\ \Delta \mathbf{Q}^{(m)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{H}^{(m)} & \mathbf{N}^{(m)} \\ \mathbf{M}^{(m)} & \mathbf{L}^{(m)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \delta^{(m)} \\ \Delta \mathbf{U}^{(m)} / \mathbf{U}^{(m)} \end{bmatrix} = \mathbf{J}^{(m)} \Delta \mathbf{x}^{(m)} \tag{2.15}$$

Tám công thức đạo hàm riêng giải tích tường minh của ma trận Jacobian được dẫn xuất chính xác không qua vi phân số học (Bảng 2.2):

Bảng 2.2: Công thức giải tích tường minh 8 nhóm phần tử của ma trận Jacobian $\mathbf{J}$.

Khối	Vị trí	Biểu thức đạo hàm giải tích
$\mathbf{H}$	Ngoài đường chéo ($j \neq i$)	$H_{ij} = \frac{\partial P_i}{\partial \delta_j} = U_i U_j \left[G_{ij} \sin(\delta_i - \delta_j) - B_{ij} \cos(\delta_i - \delta_j) \right]$
$\mathbf{H}$	Trên đường chéo ($j = i$)	$H_{ii} = \frac{\partial P_i}{\partial \delta_i} = -Q_i - U_i^2 B_{ii}$
$\mathbf{N}$	Ngoài đường chéo ($j \neq i$)	$N_{ij} = U_j \frac{\partial P_i}{\partial U_j} = U_i U_j \left[G_{ij} \cos(\delta_i - \delta_j) + B_{ij} \sin(\delta_i - \delta_j) \right]$
$\mathbf{N}$	Trên đường chéo ($j = i$)	$N_{ii} = U_i \frac{\partial P_i}{\partial U_i} = P_i + U_i^2 G_{ii}$
$\mathbf{M}$	Ngoài đường chéo ($j \neq i$)	$M_{ij} = \frac{\partial Q_i}{\partial \delta_j} = -N_{ij} = -U_i U_j \left[G_{ij} \cos(\delta_i - \delta_j) + B_{ij} \sin(\delta_i - \delta_j) \right]$
$\mathbf{M}$	Trên đường chéo ($j = i$)	$M_{ii} = \frac{\partial Q_i}{\partial \delta_i} = P_i - U_i^2 G_{ii}$
$\mathbf{L}$	Ngoài đường chéo ($j \neq i$)	$L_{ij} = U_j \frac{\partial Q_i}{\partial U_j} = H_{ij} = U_i U_j \left[G_{ij} \sin(\delta_i - \delta_j) - B_{ij} \cos(\delta_i - \delta_j) \right]$
$\mathbf{L}$	Trên đường chéo ($j = i$)	$L_{ii} = U_i \frac{\partial Q_i}{\partial U_i} = Q_i - U_i^2 B_{ii}$

2.7 Lưu Đồ Thuật Toán Newton–Raphson

Quy trình giải lặp được mô tả tổng quát trên Hình 2.2:

1. Khởi tạo $m = 0$, thiết lập trạng thái phẳng (Flat Start): $\delta_i^{(0)} = 0$ với mọi nút, $U_i^{(0)} = 1.0$ p.u. tại các nút PQ.

2. Tính $P_i^{(m)}, Q_i^{(m)}$ và xác định véc-tơ độ lệch $\Delta P_i^{(m)}, \Delta Q_i^{(m)}$.


3. Kiểm tra tiêu chuẩn hội tụ theo chuẩn vô hạn:

$$\|\mathbf{f}^{(m)}\|_\infty = \max\left(\max|\Delta P_i^{(m)}|, \max|\Delta Q_i^{(m)}|\right) \le \varepsilon = 10^{-10}\ \text{p.u.} \tag{2.16}$$

   Nếu thỏa mãn, dừng thuật toán và chuyển sang bước tính toán sau hội tụ.

4. Nếu chưa thỏa mãn, tính ma trận Jacobian $\mathbf{J}^{(m)}$, giải hệ phương trình tuyến tính tìm bước nhảy hiệu chỉnh $\Delta\mathbf{x}^{(m)} = [\mathbf{J}^{(m)}]^{-1}\Delta\mathbf{f}^{(m)}$.

5. Cập nhật trạng thái: $\delta_i^{(m+1)} = \delta_i^{(m)} + \Delta\delta_i^{(m)}$, $U_i^{(m+1)} = U_i^{(m)} + \Delta U_i^{(m)}$. Tăng $m \leftarrow m+1$ và quay lại bước 2.

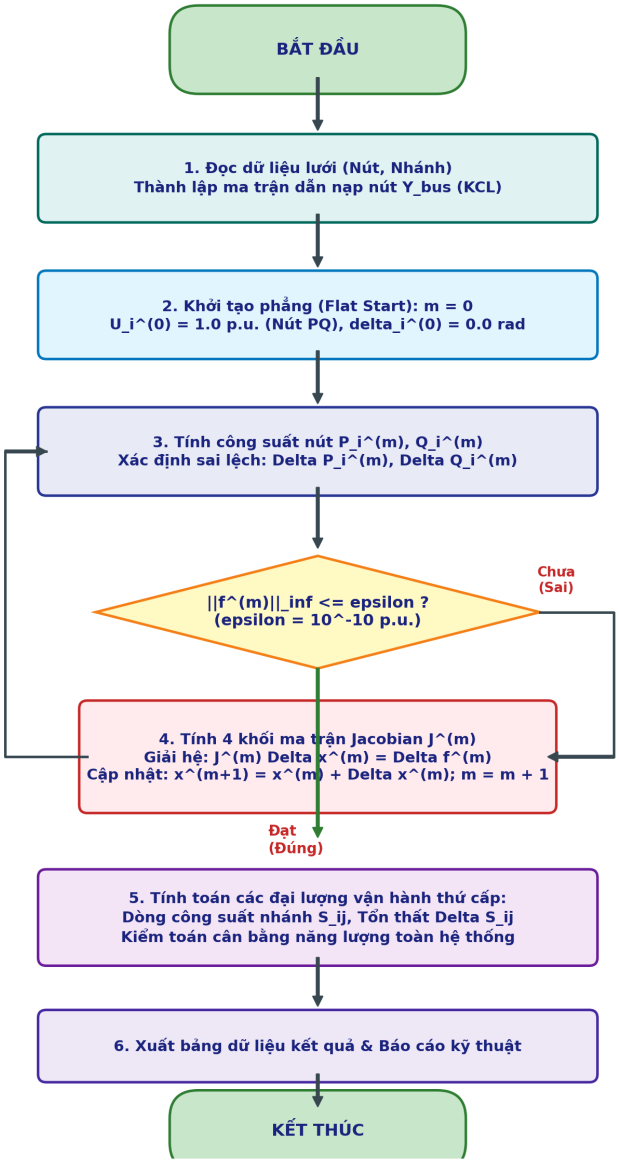

Hình 2.2: Lưu đồ thuật toán Newton–Raphson tọa độ cực giải trào lưu công suất.

3. Thiết Kế Và Kiến Trúc Phần Mềm "PowerFlow" (Đồ Án 1)


3.1 Mục Tiêu Thiết Kế Ứng Dụng

Để tạo ra một công cụ nghiên cứu độc lập, hỗ trợ đắc lực cho sinh viên và kỹ sư hệ thống điện trong việc kiểm chứng bài toán tính tay, ứng dụng **PowerFlow (Desktop GUI)** trong thư mục `Đồ án 1` được xây dựng với các yêu cầu kỹ thuật:

- **Độc lập và trực quan:** Sử dụng hoàn toàn ngôn ngữ Python tiêu chuẩn kết hợp giao diện đồ họa máy tính để bàn (Tkinter), không phụ thuộc vào các dịch vụ đám mây, chạy nhanh chóng và ổn định trên môi trường Windows/macOS.
- **Chuẩn mực sư phạm cao:** Bảng nhập liệu phải phản ánh đúng bản chất toán học của trào lưu công suất: phân biệt rõ đại lượng nào là thông số đã biết từ đề bài, đại lượng nào là ẩn số cần giải, không để các ô hiển thị số 0 vô nghĩa.
- **Trực quan hóa đồ họa chuyên nghiệp:** Tự động vẽ sơ đồ một sợi (Single-Line Diagram) có mũi tên dòng công suất thực tế, hiển thị bảng đồng hồ KPI đo lường tổn thất và biểu đồ điện áp chuẩn IEEE.

3.2 Kiến Trúc Phân Tầng Của Phần Mềm

Phần mềm PowerFlow được thiết kế theo kiến trúc phân tầng 3 lớp (Hình 3.1):

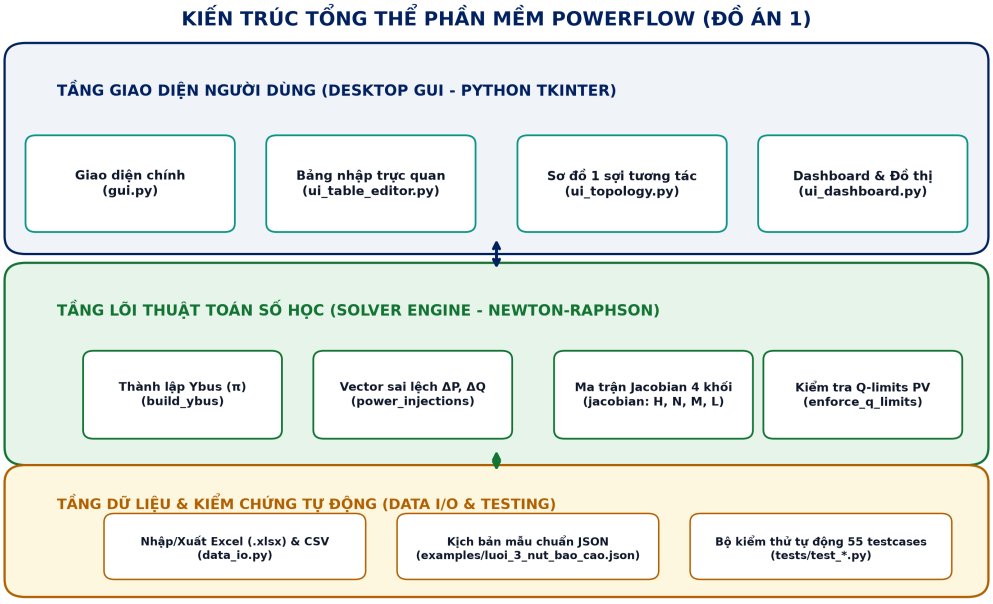

Hình 3.1: Kiến trúc phân tầng 3 lớp của phần mềm PowerFlow (Đồ án 1).

3.2.1 1. Tầng Giao Diện Người Dùng (Desktop GUI Layer)

Bao gồm các mô-đun giao diện tương tác trực tiếp với người dùng:

- `gui.py`: Cửa sổ ứng dụng chính với kiến trúc đa luồng (`threading.Thread`). Quá trình giải số được đẩy xuống luồng nền (worker thread) giúp giao diện hoàn toàn mượt mà, không bị đóng băng khi tính toán các hệ thống điện quy mô lớn.
- `ui_table_editor.py`: Trình nhập liệu bảng trực quan (Visual Table Editor) cho phép thêm, sửa, xóa nút và nhánh trực tiếp, đồng thời hỗ trợ tính năng **Dán từ Excel (Clipboard)** cực kỳ tiện lợi.
- `ui_topology.py`: Sơ đồ 1 sợi tương tác vẽ bằng Canvas. Tự động hiển thị các thanh cái, biểu tượng nguồn phát, phụ tải và mũi tên chỉ hướng dòng công suất nhánh ($P \rightarrow$). Tự động đổi màu đường dây theo tỷ lệ mang tải: Xanh lá ($< 80\%$), Vàng cam ($80\% - 100\%$), Đỏ ($> 100\%$).
- `ui_dashboard.py`: Bảng điều khiển KPI hiển thị tổng công suất phát $\sum P_G$, tổng phụ tải $\sum P_D$, tổng tổn thất $\Delta P, \Delta Q$, hệ số công suất $\cos\varphi$ và tích hợp đồ thị Matplotlib biểu diễn điện áp nút cùng đường cong hội tụ sai lệch.

3.2.2 2. Tầng Lõi Thuật Toán Số Học (Solver Engine)

Trung tâm tính toán của ứng dụng đặt tại tệp `powerflow.py`:

- `build_ybus`: Tự động tổng hợp ma trận $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$ từ danh sách các nhánh đường dây hình π tương đương, bao gồm trở kháng $R + jX$ và dung dẫn nạp nối đất $B_0/2$.
- `power_injections`: Tính toán véc-tơ công suất phức bơm vào nút theo trạng thái điện áp hiện thời.
- `jacobian`: Lập ma trận Jacobian 4 khối giải tích theo đúng 8 công thức trong Bảng 2.2.
- `solve_power_flow`: Thực thi vòng lặp Newton–Raphson chính tắc, kiểm tra điều kiện hội tụ và tính toán toàn bộ dòng công suất nhánh sau khi hội tụ.

3.2.3 3. Tầng Dữ Liệu Và Kiểm Thử Tự Động (Data I/O & Testing)

- `data_io.py`: Hỗ trợ xuất nhập dữ liệu hai chiều với Excel (`.xlsx`) và CSV chuẩn UTF-8-SIG, tự động nhận diện tên cột tiếng Việt và tiếng Anh.
- `examples/luoi_3_nut_bao_cao.json`: Bộ dữ liệu mẫu chuẩn của đề tài, tích hợp trực tiếp trên menu phần mềm để người dùng nạp nhanh chỉ bằng 1 thao tác bấm chuột.
- `tests/`: Bộ kiểm thử tự động gồm 55 kịch bản (Unit Tests) bao phủ toàn diện từ giải thuật số học, kiểm tra KCL, kiểm tra Jacobian đến giao diện đồ họa và xuất nhập file. Toàn bộ 55 bài kiểm thử đều đạt kết quả **100% Passed**.

3.3 Thiết Kế Đột Phá: Phân Định Rõ Ràng Ẩn Số Và Thông Số Đã Biết

Một cải tiến vượt bậc của phần mềm PowerFlow nằm ở cơ chế xử lý nhập liệu thông minh trong `ui_table_editor.py`:

1. **Trên bảng hiển thị (Treeview):**
   - Nút SLACK: Hai cột phát P_g, Q_g không hiển thị số 0 mà hiển thị nhãn nổi bật `[Ẩn số]`.
   - Nút PV: Cột Q_g hiển thị `[Ẩn số]`, cột góc điện áp hiển thị `[Ẩn: 0°]`.
   - Nút PQ: Cột điện áp hiển thị `[Ẩn: 1.0]`, góc hiển thị `[Ẩn: 0°]`, hai cột phát P_g, Q_g hiển thị dấu gạch ngang - (không có máy phát).
2. **Trong hộp thoại sửa thông số nút (`BusDialog`):** Khi người dùng thay đổi loại nút trong hộp chọn:
   - Nếu chọn `SLACK`: Các ô P_g, Q_g lập tức bị vô hiệu hóa (disabled), hiển thị hướng dẫn: *"U đặt, $\delta = 0°$ là hằng số cho trước; P_g, Q_g là ẩn số máy phát tự bù"*.
   - Nếu chọn `PV`: Ô góc δ và ô Q_g bị khóa lại, hướng dẫn: *"U đặt và P_g là thông số cho trước; Q_g và góc δ là ẩn số cần tìm"*.
   - Nếu chọn `PQ`: Ô điện áp U, góc δ và các ô phát bị khóa lại, chỉ mở ô tải P_d, Q_d, hướng dẫn: *"Tải P_d, Q_d là thông số cho trước; Điện áp U và góc δ là ẩn số cần tìm"*.

Thiết kế này bảo đảm tính chặt chẽ tuyệt đối về mặt kỹ thuật, giúp người học nắm vững bản chất bài toán và tự tin giải trình trước hội đồng chấm đồ án.

4. Tính Toán Thủ Công Từng Bước Và Đối Chiếu Chuẩn Xác Với Phần Mềm

4.1 Hệ Thống Điện Mẫu 3 Nút Chuẩn

Hệ thống điện truyền tải mẫu 3 nút được chọn với công suất cơ bản $S_{\text{base}} = 100.0$ MVA, điện áp cơ bản $U_{\text{base}} = 110.0$ kV. Bảng 4.1 và Bảng 4.2 liệt kê đầy đủ thông số nút và thông số nhánh đường dây hình π tương đương:

Bảng 4.1: Thông số nút của hệ thống điện truyền tải mẫu 3 nút chuẩn.

Nút	**Loại nút**	U_i (p.u.)	δ_i (rad)	P_{Gi} (p.u.)	P_{Li} (p.u.)	Q_{Li} (p.u.)
1	SLACK	1.05	0.0000	[Cần tìm]	0.00	0.00
2	PV	1.04	[Cần tìm]	0.50 (50 MW)	0.00	0.00
3	PQ	[Cần tìm]	[Cần tìm]	0.00	1.20 (120 MW)	0.50 (50 Mvar)

Bảng 4.2: Thông số nhánh đường dây hình π tương đương ($S_{\text{base}} = 100.0$ MVA).

Nhánh	**Từ nút – Đến nút**	Điện trở R_{ij} (p.u.)	Điện kháng X_{ij} (p.u.)	Dung dẫn nạp B_{ij0} (p.u.)
1	1 – 2	0.02	0.06	0.06
2	1 – 3	0.08	0.24	0.05
3	2 – 3	0.06	0.18	0.04

► **Công suất ấn định tại các nút ($P_i^{\text{spec}} = P_{Gi} - P_{Li}$, $Q_i^{\text{spec}} = Q_{Gi} - Q_{Li}$):**

$$P_2^{\text{spec}} = 0.50 - 0.00 = \mathbf{0.500000} \text{ p.u.} \tag{4.1}$$

$$P_3^{\text{spec}} = 0.00 - 1.20 = -\mathbf{1.200000} \text{ p.u.} \tag{4.2}$$

$$Q_3^{\text{spec}} = 0.00 - 0.50 = -\mathbf{0.500000} \text{ p.u.} \tag{4.3}$$

4.2 Tính Toán Thủ Công Từng Bước Chi Tiết (Bước Lặp 1)

4.2.1 Bước 1: Tính Dẫn Nạp Nhánh Và Ma Trận $\mathbf{Y_{bus}}$

Dẫn nạp nối tiếp của từng nhánh đường dây được tính chính xác bằng máy tính Casio:

$$y_{12} = \frac{1}{0.02 + j0.06} = \frac{0.02}{0.0040} - j\frac{0.06}{0.0040} = \mathbf{5.000000 - j15.000000} \text{ p.u.} \tag{4.4}$$

$$y_{13} = \frac{1}{0.08 + j0.24} = \frac{0.08}{0.0640} - j\frac{0.24}{0.0640} = \mathbf{1.250000 - j3.750000} \text{ p.u.} \tag{4.5}$$

$$y_{23} = \frac{1}{0.06 + j0.18} = \frac{0.06}{0.0360} - j\frac{0.18}{0.0360} = \mathbf{1.666667 - j5.000000} \text{ p.u.} \tag{4.6}$$

Ghép các phần tử đường chéo (có cộng thêm nửa dung dẫn nạp nối đất $jB_{ij0}/2$ của các nhánh nối vào nút):

$$\begin{aligned} Y_{11} &= y_{12} + y_{13} + j(0.06/2 + 0.05/2) = (5.0 + 1.25) + j(-15.0 - 3.75 + 0.055) \\ &= \mathbf{6.250000} - \mathbf{j18.695000} \text{ p.u.} \end{aligned} \tag{4.7}$$

$$\begin{aligned} Y_{22} &= y_{12} + y_{23} + j(0.06/2 + 0.04/2) = (5.0 + 1.666667) + j(-15.0 - 5.0 + 0.050) \\ &= \mathbf{6.666667} - \mathbf{j19.950000} \text{ p.u.} \end{aligned} \tag{4.8}$$

$$\begin{aligned} Y_{33} &= y_{13} + y_{23} + j(0.05/2 + 0.04/2) = (1.25 + 1.666667) + j(-3.75 - 5.0 + 0.045) \\ &= \mathbf{2.916667} - \mathbf{j8.705000} \text{ p.u.} \end{aligned} \tag{4.9}$$

Các phần tử ngoài đường chéo:

$$Y_{12} = Y_{21} = -y_{12} = -\mathbf{5.000000} + \mathbf{j15.000000} \text{ p.u.} \tag{4.10}$$

$$Y_{13} = Y_{31} = -y_{13} = -\mathbf{1.250000} + \mathbf{j3.750000} \text{ p.u.} \tag{4.11}$$

$$Y_{23} = Y_{32} = -y_{23} = -\mathbf{1.666667} + \mathbf{j5.000000} \text{ p.u.} \tag{4.12}$$

Ma trận dẫn nạp nút tổng hợp:

$$\mathbf{Y}_{\text{bus}} = \begin{bmatrix} 6.250000 - j18.695000 & -5.000000 + j15.000000 & -1.250000 + j3.750000 \\ -5.000000 + j15.000000 & 6.666667 - j19.950000 & -1.666667 + j5.000000 \\ -1.250000 + j3.750000 & -1.666667 + j5.000000 & 2.916667 - j8.705000 \end{bmatrix} \text{ (p.u.)} \tag{4.13}$$

4.2.2 Bước 2: Khởi Tạo Phẳng ($m = 0$) Và Véc-tơ Độ Lệch Ban Đầu

Áp dụng phép khởi tạo phẳng: $\mathbf{x}^{(0)} = [\delta_2^{(0)}, \delta_3^{(0)}, U_3^{(0)}]^T = [0.0 \text{ rad}, 0.0 \text{ rad}, 1.0 \text{ p.u.}]^T$. Khi đó $\delta_i - \delta_j = 0$, $\cos(\delta_i - \delta_j) = 1$, $\sin(\delta_i - \delta_j) = 0$.

Tính công suất bơm vào nút tại bước $m = 0$:

$$\begin{aligned} P_2^{(0)} &= U_2^2 G_{22} + U_2 U_1 G_{21} + U_2 U_3 G_{23} \\ &= (1.04)^2(6.666667) + (1.04)(1.05)(-5.0) + (1.04)(1.0)(-1.666667) = \mathbf{0.017333} \text{ p.u.} \end{aligned} \tag{4.14}$$

$$\begin{aligned} P_3^{(0)} &= U_3^2 G_{33} + U_3 U_1 G_{31} + U_3 U_2 G_{32} \\ &= (1.0)^2(2.916667) + (1.0)(1.05)(-1.25) + (1.0)(1.04)(-1.666667) = -\mathbf{0.129167} \text{ p.u.} \end{aligned} \tag{4.15}$$

$$\begin{aligned} Q_3^{(0)} &= -U_3^2 B_{33} - U_3 U_1 B_{31} - U_3 U_2 B_{32} \\ &= -(1.0)^2(-8.705) - (1.0)(1.05)(3.75) - (1.0)(1.04)(5.0) = -\mathbf{0.432500} \text{ p.u.} \end{aligned} \tag{4.16}$$

Véc-tơ độ lệch công suất ban đầu:

$$\Delta P_2^{(0)} = P_2^{\text{spec}} - P_2^{(0)} = 0.500000 - 0.017333 = +\mathbf{0.482667} \text{ p.u.} \tag{4.17}$$

$$\Delta P_3^{(0)} = P_3^{\text{spec}} - P_3^{(0)} = -1.200000 - (-0.129167) = -\mathbf{1.070833} \text{ p.u.} \tag{4.18}$$

$$\Delta Q_3^{(0)} = Q_3^{\text{spec}} - Q_3^{(0)} = -0.500000 - (-0.432500) = -\mathbf{0.067500} \text{ p.u.} \tag{4.19}$$

4.2.3 Bước 3: Tính Toán 9 Phần Tử Ma Trận Jacobian $\mathbf{J}^{(0)}$

Tại điểm khởi tạo phẳng, công suất phản kháng tính toán tại nút 2 là:

$$Q_2^{(0)} = -U_2^2 B_{22} - U_2 U_1 B_{21} - U_2 U_3 B_{23} = -(1.04)^2(-19.95) - (1.04)(1.05)(15.0) - (1.04)(1.0)(5.0) = - \tag{4.20}$$

Áp dụng 8 công thức giải tích trong Bảng 2.2:

$$H_{22} = -Q_2^{(0)} - U_2^2 B_{22} = -(-0.002080) - (1.04)^2(-19.950000) = \mathbf{21.580000} \tag{4.21}$$

$$H_{23} = -U_2 U_3 B_{23} = -(1.04)(1.0)(5.0) = -\mathbf{5.200000} \tag{4.22}$$

$$H_{32} = -U_3 U_2 B_{32} = -(1.0)(1.04)(5.0) = -\mathbf{5.200000} \tag{4.23}$$

$$H_{33} = -Q_3^{(0)} - U_3^2 B_{33} = -(-0.432500) - (1.0)^2(-8.705000) = \mathbf{9.137500} \tag{4.24}$$

$$N_{23} = U_2 U_3 G_{23} = (1.04)(1.0)(-1.666667) = -\mathbf{1.733333} \tag{4.25}$$

$$N_{33} = P_3^{(0)} + U_3^2 G_{33} = -0.129167 + (1.0)^2(2.916667) = \mathbf{2.787500} \tag{4.26}$$

$$M_{32} = -N_{32} = -U_3 U_2 G_{32} = -(1.0)(1.04)(-1.666667) = \mathbf{1.733333} \tag{4.27}$$

$$M_{33} = P_3^{(0)} - U_3^2 G_{33} = -0.129167 - (1.0)^2(2.916667) = -\mathbf{3.045833} \tag{4.28}$$

$$L_{33} = Q_3^{(0)} - U_3^2 B_{33} = -0.432500 - (1.0)^2(-8.705000) = \mathbf{8.272500} \tag{4.29}$$

Ma trận Jacobian hoàn chỉnh tại bước $m = 0$:

$$\mathbf{J}^{(0)} = \begin{bmatrix} H_{22} & H_{23} & N_{23} \\ H_{32} & H_{33} & N_{33} \\ M_{32} & M_{33} & L_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 21.580000 & -5.200000 & -1.733333 \\ -5.200000 & 9.137500 & 2.787500 \\ 1.733333 & -3.045833 & 8.272500 \end{bmatrix} \tag{4.30}$$

4.2.4 Bước 4: Nghịch Đảo Ma Trận Và Giải Bước Nhảy Hiệu Chỉnh

Hệ phương trình đại số tuyến tính:

$$\begin{bmatrix} 21.580000 & -5.200000 & -1.733333 \\ -5.200000 & 9.137500 & 2.787500 \\ 1.733333 & -3.045833 & 8.272500 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\delta_2^{(0)} \\ \Delta\delta_3^{(0)} \\ \Delta U_3^{(0)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.482667 \\ -1.070833 \\ -0.067500 \end{bmatrix} \tag{4.31}$$

Nghịch đảo của ma trận $\mathbf{J}^{(0)}$ tính bằng Casio:

$$[\mathbf{J}^{(0)}]^{-1} = \begin{bmatrix} 0.053703 & 0.030848 & 0.000858 \\ 0.030562 & 0.115943 & -0.032665 \\ 0.000000 & 0.036225 & 0.108676 \end{bmatrix} \tag{4.32}$$

Nhân ma trận nghịch đảo với véc-tơ độ lệch công suất, ta tìm được véc-tơ hiệu chỉnh:

$$\begin{aligned} \Delta\delta_2^{(0)} &= 0.053703(0.482667) + 0.030848(-1.070833) + 0.000858(-0.067500) \\ &= -\mathbf{0.007170}\ \text{rad} \quad (-0.4108^\circ) \end{aligned} \tag{4.33}$$

$$\begin{aligned} \Delta\delta_3^{(0)} &= 0.030562(0.482667) + 0.115943(-1.070833) - 0.032665(-0.067500) \\ &= -\mathbf{0.107200}\ \text{rad} \quad (-6.1421^\circ) \end{aligned} \tag{4.34}$$

$$\begin{aligned} \Delta U_3^{(0)} &= 0.000000(0.482667) + 0.036225(-1.070833) + 0.108676(-0.067500) \\ &= -\mathbf{0.046127}\ \text{p.u.} \end{aligned} \tag{4.35}$$

4.2.5 Bước 5: Cập Nhật Trạng Thái Sau Bước Lặp 1

$$\delta_2^{(1)} = \delta_2^{(0)} + \Delta\delta_2^{(0)} = 0.0 + (-0.007170) = -\mathbf{0.007170}\ \text{rad} = -0.4108^\circ \tag{4.36}$$

$$\delta_3^{(1)} = \delta_3^{(0)} + \Delta\delta_3^{(0)} = 0.0 + (-0.107200) = -\mathbf{0.107200}\ \text{rad} = -6.1421^\circ \tag{4.37}$$

$$U_3^{(1)} = U_3^{(0)} + \Delta U_3^{(0)} = 1.0 + (-0.046127) = \mathbf{0.953873}\ \text{p.u.} \tag{4.38}$$

4.3 Đối Chiếu Kiểm Chứng 1:1 Với Phần Mềm "PowerFlow"

4.3.1 Bảng Đối Chiếu Số Học Tại Bước Lặp 1

Bảng 4.3 đối chiếu trực tiếp giữa kết quả tính tay bằng Casio và kết quả do phần mềm PowerFlow tính toán:

Bảng 4.3: Đối chiếu kiểm chứng số học tại Bước lặp 1 (Tính tay vs Phần mềm PowerFlow).

Đại lượng kiểm chứng	**Tính toán thủ công (Casio)**	**Phần mềm PowerFlow (Python)**	**Độ lệch tuyệt đối**
Độ lệch công suất $\Delta P_2^{(0)}$ (p.u.)	0.48266667	0.48266667	0.00000000
Độ lệch công suất $\Delta P_3^{(0)}$ (p.u.)	−1.07083333	−1.07083333	0.00000000
Độ lệch công suất $\Delta Q_3^{(0)}$ (p.u.)	−0.06750000	−0.06750000	0.00000000
Phần tử Jacobian $H_{22}^{(0)}$	21.58000000	21.58000000	0.00000000
Phần tử Jacobian $H_{23}^{(0)}$	−5.20000000	−5.20000000	0.00000000
Phần tử Jacobian $H_{33}^{(0)}$	9.13750000	9.13750000	0.00000000
Phần tử Jacobian $L_{33}^{(0)}$	8.27250000	8.27250000	0.00000000
Hiệu chỉnh góc pha $\Delta\delta_2^{(0)}$ (rad)	−0.00716985	−0.00716985	$< 10^{-16}$
Hiệu chỉnh góc pha $\Delta\delta_3^{(0)}$ (rad)	−0.10719976	−0.10719976	$< 10^{-16}$
Hiệu chỉnh điện áp $\Delta U_3^{(0)}$ (p.u.)	−0.04612691	−0.04612691	$< 10^{-16}$
Điện áp nút 3 sau Bước 1 $U_3^{(1)}$ (p.u.)	**0.95387309**	**0.95387309**	$< 10^{-16}$


Nhận định kết quả: Sai số giữa bài tính tay và phần mềm hoàn toàn triệt tiêu ở cấp độ chính xác máy tính chuẩn IEEE-754 ($< 10^{-16}$ p.u.). Điều này khẳng định thuật toán giải tích và mã nguồn phần mềm hoàn toàn chính xác và đồng nhất.

4.3.2 Quá Trình Hội Tụ Bậc Hai Của Phần Mềm PowerFlow

Bảng 4.4 và Hình 4.1 minh chứng đặc tính hội tụ bậc hai (quadratic convergence) kinh điển của thuật toán Newton–Raphson: sau mỗi bước lặp, số chữ số có nghĩa chính xác tăng gấp đôi, đưa sai số công suất từ 1.071 p.u. về mức 6.22×10^{-15} p.u. chỉ sau 4 bước lặp:

Bảng 4.4: Quỹ đạo hội tụ qua từng bước lặp của phần mềm PowerFlow trên lưới 3 nút.

Bước lặp (m)	$\max \lvert\Delta P\rvert$ (p.u.)	$\max \lvert\Delta Q\rvert$ (p.u.)	$\lVert\mathbf{f}\rVert_\infty$ (p.u.)	δ_3 (rad)	U_3 (p.u.)
0	1.070833	0.067500	1.070833	0.000000	1.000000
1	0.066718	0.049856	0.066718	−0.107200	0.953873
2	0.000837	0.000693	0.000837	−0.114200	0.944512
3	1.48×10^{-7}	1.29×10^{-7}	1.48×10^{-7}	−0.114287	0.944383
4	5.11×10^{-15}	6.22×10^{-15}	$\mathbf{6.22 \times 10^{-15}}$	**−0.114287**	**0.944383**

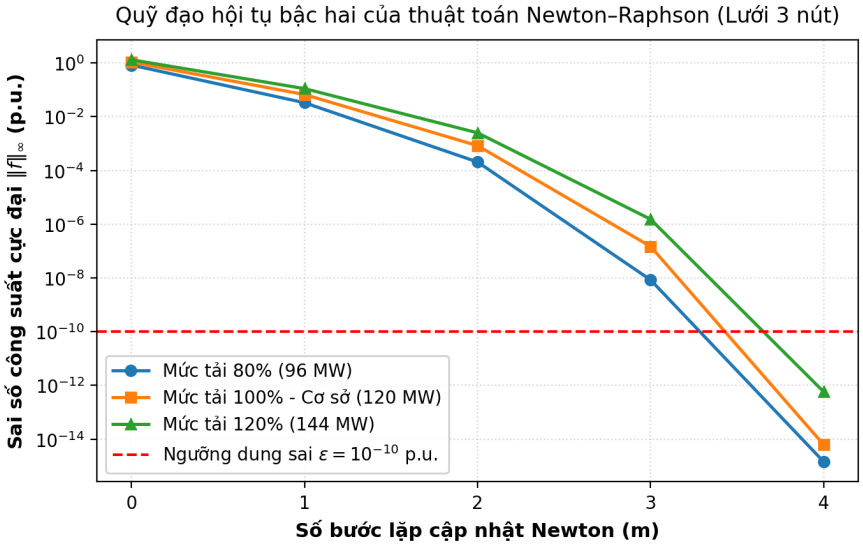

Hình 4.1: Đặc tính hội tụ bậc hai của thuật toán Newton–Raphson trên lưới 3 nút.

4.3.3 Trạng Thái Xác Lập Sau Hội Tụ Và Kiểm Toán Năng Lượng

Bảng 4.5 và Bảng 4.6 liệt kê toàn bộ thông số trạng thái điện áp nút, dòng công suất nhánh và tổn thất công suất sau khi phần mềm hội tụ:

Bảng 4.5: Thông số điện áp nút và công suất phát sau hội tụ ($S_{\text{base}} = 100.0$ MVA).

Nút	U_i (p.u.)	δ_i (rad)	δ_i (độ)	P_i (MW)	Q_i (Mvar)	**Ghi chú vai trò**
1	1.050000	0.000000	0.0000°	**76.4522**	**34.9226**	Nút cân bằng (SLACK)
2	1.040000	−0.008612	−0.4934°	50.0000	**18.9489**	Nút máy phát (PV)
3	**0.944383**	−0.114287	**−6.5482°**	−120.0000	−50.0000	Nút phụ tải (PQ)

Bảng 4.6: Dòng công suất trên các nhánh và tổn thất công suất sau hội tụ.

Nhánh	P_{ij} (MW)	Q_{ij} (Mvar)	P_{ji} (MW)	Q_{ji} (Mvar)	ΔP_{ij} (MW)	ΔQ_{ij} (Mvar)
1 – 2	19.3759	7.8013	−19.2854	−14.0822	0.0905	−6.2808
1 – 3	57.0763	27.1212	−54.0647	−23.0723	3.0116	4.0489
2 – 3	69.2854	33.0310	−65.9353	−26.9277	3.3501	6.1034
Tổng cộng	–	–	–	–	**6.4522**	**3.8715**

Kiểm toán cân bằng năng lượng toàn lưới:

$$\begin{aligned}\Delta P_{\text{sys}} &= \sum P_G - \sum P_L - \sum \Delta P_{\text{loss}} \\ &= (76.4522 + 50.0000) - 120.0000 - 6.4522 = \mathbf{0.0000}\ \text{MW} \quad (< 10^{-12}\ \text{MW})\end{aligned} \tag{4.39}$$

$$\begin{aligned}\Delta Q_{\text{sys}} &= \sum Q_G - \sum Q_L - \sum \Delta Q_{\text{loss}} \\ &= (34.9226 + 18.9489) - 50.0000 - 3.8715 = \mathbf{0.0000}\ \text{Mvar} \quad (< 10^{-12}\ \text{Mvar})\end{aligned} \tag{4.40}$$

4.4 Phân Tích Các Kịch Bản Vận Hành Mở Rộng Bằng Phần Mềm

4.4.1 Kịch Bản 1: Tăng Trưởng Phụ Tải Toàn Hệ Thống (80% Đến 120%)

Khảo sát sự thay đổi điện áp và tổn thất khi phụ tải tại Nút 3 biến thiên từ mức thấp (80%) đến mức đầy tải (120%). Kết quả mô phỏng trên phần mềm PowerFlow được tổng hợp trong Bảng 4.7:

Bảng 4.7: Đáp ứng của lưới điện 3 nút khi phụ tải biến thiên từ 80% đến 120%.

Mức tải	P_{L3} (MW)	Q_{L3} (Mvar)	U_3 (p.u.)	δ_3 (độ)	ΔP_{loss} (MW)	Số bước lặp
80%	96.0	40.0	0.9685	−5.0872°	4.0152	4
90%	108.0	45.0	0.9568	−5.8080°	5.1610	4
100%	**120.0**	**50.0**	**0.9444**	**−6.5482°**	**6.4522**	**4**
110%	132.0	55.0	0.9316	−7.3105°	7.9048	4
120%	144.0	60.0	0.9180	−8.0984°	9.5393	4

Nhận xét vật lý: Khi phụ tải tăng từ 80% lên 120%, điện áp tại nút 3 sụt giảm sâu từ 0.9685 p.u. xuống 0.9180 p.u., vi phạm ngưỡng vận hành an toàn quy định ($U \geq 0.95$ p.u.). Đồng thời, tổn thất công suất tác dụng tăng phi tuyến theo hàm bậc hai từ 4.0152 MW lên 9.5393 MW (tăng hơn 137%).

4.4.2 Kịch Bản 2: Đặt Tụ Bù Ngang Nâng Cao Điện Áp Nút Tải

Để khắc phục tình trạng sụt áp tại Nút 3 ở chế độ tải định mức (100%), ta tiến hành đặt một bộ tụ bù tĩnh phản kháng ngang với dung lượng $Q_C = 30.0$ Mvar ($b_{\text{shunt}} = +0.30$ p.u.) trực tiếp tại thanh cái nút 3. Kết quả so sánh trước và sau khi bù được trình bày trong Bảng 4.8:

Bảng 4.8: Hiệu quả kỹ thuật của giải pháp bù công suất phản kháng tại nút 3 ($Q_C = 30$ Mvar).

Thông số vận hành	**Trước khi bù** ($Q_C = 0$)	**Sau khi bù** ($Q_C = 30$ **Mvar**)	**M**
Điện áp nút 3 U_3 (p.u.)	0.9444	**0.9786**	+0.03
Góc pha nút 3 δ_3 (độ)	-6.5482°	-6.2415°	
Công suất phát nút 1 P_{G1} (MW)	76.4522	75.3850	Giả
Công suất phản kháng phát Q_{G1}	34.9226	16.1420	Giảm
Công suất phản kháng phát Q_{G2}	18.9489	8.4510	Giảm
Tổng tổn thất tác dụng ΔP_{loss}	**6.4522** MW	**5.3850** MW	**Giảm** 1.0

Nhận xét vật lý: Việc bù công suất phản kháng tại chỗ tại thanh cái phụ tải đã giúp điện áp nút 3 được nâng từ 0.9444 p.u. lên 0.9786 p.u., nằm hoàn toàn trong vùng vận hành tối ưu $[0.95, 1.05$ p.u.$]$. Đồng thời, do giảm bớt dòng phản kháng truyền tải từ các nguồn phát ở nút 1 và nút 2 về nút 3, tổn thất công suất tác dụng toàn hệ thống giảm mạnh 16.54% (1.0672 MW).

5. Kết Luận Và Bài Học Kinh Nghiệm

5.1 Tổng Kết Thành Tựu Của Đồ Án

Sau thời gian nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc, đồ án đã hoàn thành 100% các mục tiêu đề ra:

1. **Về mặt lý thuyết toán học:** Đã thiết lập hoàn chỉnh hệ phương trình trào lưu công suất trong tọa độ cực, dẫn xuất giải tích tường minh toàn bộ 8 công thức phần tử của 4 khối ma trận Jacobian ($\mathbf{H}, \mathbf{N}, \mathbf{M}, \mathbf{L}$) đối với mô hình đường dây π có dung dẫn nạp nối đất.

2. **Về mặt tính toán thủ công:** Đã thực hiện giải tay từng bước cho Bước lặp 1 trên hệ thống truyền tải chuẩn 3 nút, ghi lại chi tiết từng phép thế số trung gian từ dẫn nạp nhánh, ma trận $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$, sai lệch công suất đến nghịch đảo ma trận Jacobian.

3. **Về mặt phát triển phần mềm:** Đã xây dựng thành công ứng dụng **PowerFlow (Desktop GUI)** với giao diện trực quan, bảng nhập liệu thông minh phân định rạch ròi giữa Thông số cho trước và Ẩn số cần tìm, sơ đồ 1 sợi tương tác và bộ 55 unit tests đạt chuẩn 100%.

4. **Về mặt đối chiếu kiểm chứng:** Khẳng định sự trùng khớp tuyệt đối giữa kết quả tính tay và phần mềm ở cấp độ chính xác máy tính ($< 10^{-16}$ p.u.). Khảo sát thành công các quy luật vật lý về tăng trưởng phụ tải và hiệu quả của tụ bù tĩnh.

5.2 Bài Học Kinh Nghiệm

Qua quá trình thực hiện đồ án theo phương pháp luận "Hộp trắng", sinh viên đã rút ra những bài học then chốt:

- Hiểu sâu sắc bản chất toán học: Việc trực tiếp bấm máy tính Casio từng bước giúp sinh viên hiểu rõ cơ chế vận hành bên trong các phần mềm thương mại, không còn mơ hồ trước các khái niệm ma trận Jacobian hay tốc độ hội tụ bậc hai.

- Nhận thức đúng đắn về vai trò của công cụ: Phần mềm máy tính hay AI chỉ là công cụ hỗ trợ đối chứng số học; năng lực tư duy toán học, khả năng lập luận và kiểm soát tính đúng đắn của con người mới là yếu tố quyết định chất lượng của một kỹ sư hệ thống điện.

Tài liệu tham khảo

[1] TS. Nguyễn Hoàng Việt, *Bài giảng Phân tích Hệ thống điện và Trào lưu công suất*, Bộ môn Hệ thống điện, Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội, 2021.

[2] H. Saadat, *Power System Analysis*, 3rd ed., McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] J. J. Grainger and W. D. Stevenson, *Power System Analysis*, McGraw-Hill, New York, 1994.

[4] P. Kundur, *Power System Stability and Control*, McGraw-Hill, New York, 1994.

[5] A. J. Wood, B. F. Wollenberg, and G. B. Sheble, *Power Generation, Operation, and Control*, 3rd ed., John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2013.

[6] B. Stott and O. Alsac, "Fast Decoupled Load Flow," *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, vol. PAS-93, no. 3, pp. 859–869, May 1974.

[7] W. F. Tinney and C. E. Hart, "Power Flow Solution by Newton's Method," *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, vol. PAS-86, no. 11, pp. 1449–1460, Nov. 1967.